



אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

מבוא ל-VLSI ומעגלים משולבים

361-1-3701

עבודת מספר 3

Verilog-A

ארד וזאני 207898180

עומר אורן 208948794

מספר משתמש – 34 (stu34)

רישיון קבוצה – 23

תאריך הגשה – 27.5.2025

פרמטר G = מספר הקבוצה = 34

בעבודה זו נתכנן רכיבים שונים בעזרת שפת תיאור החומרה Verilog-A, בהתבסס על המדריך שקיבלנו.

לאחר כתיבת הקוד ובדיקה שלו, ניצור סימבול של הרכיב ובכך נאכל לבדוק אותו בtb כמו שעשינו בעבודות קודמות, כלומר תחילה נתאר בעזרת קוד את הפורטים של הרכיב וכמובן את פונקציונליות שלו ואז נבדוק האם הוא עובד כראוי בעזרת בניית tb תחילה ע"י יצירת קובץ schematic המכיל את הרכיב ואת התכונות הנדרשות לפורטים השונים, משם נעבור ליצירת קובץ maestro לשם יצירת סימולציה ספציפית, הגדרת המשתנים המתאימים וצפייה בתוצאות.

בעבודה זו- $VDD = 1.5 + 6 \cdot 0.001 \cdot G = 1.704$

1. רכיב Sample and Hold

רכיב זה דוגם בעת עליית שעון את האות האנלוגי הנכנס, שומר על הערך למשך מחזור השעון עד לעליית השעון העוקבת שם ידגום שוב את הכניסה, יחזיק את הערך וחוזר חלילה.

1.1. להלן הקוד המתאר את הרכיב ואופן פעולתו

```
1 // VerilogA for MyLIB, EX3p1_SH, veriloga
2
3 `include "constants.vams"
4 `include "disciplines.vams"
5
6 module sample_and_hold(Vin, Vout, clk);
7   input Vin, clk;
8   output Vout;
9
10  electrical Vin, Vout, clk;
11  parameter real vdd = 1.5 + 6*0.001*34;
12  real sampled_val;
13
14  analog begin
15    @(initial_step) sampled_val = 0.0;
16
17    @(cross(V(clk) - vdd, +1)) begin
18      sampled_val = V(Vin);
19    end
20
21    V(Vout) <+ transition(sampled_val, 0, 10n);
22
23  end
24 endmodule
```


על פי המדריך, הוספנו את הספריות המתאימות לתיאור התנהגות אנלוגית בתוכנה שלנו והגדרנו את הרכיב עם כניסות של מתח הכניסה האנלוגי והשעון, היציאה היא האות שנדגם ומוחזר באותו ערך למשך מחזור שעון אחד, הגדרנו פרמטר של מתח הספק לשם בדיקה של עליית שעון.

כפי שרואים הבלוק האנלוגי מתחיל באתחול בעזרת הפקודת @initial_step שמבצעת את הפקודה שאחריה רק בתחילת סימולציה, ההתנהגות של הבלוק מוגדרת אחרי.

הגדרנו לרכיב את זמן עליית שעון בעזרת פקודת @cross שיוצרת בלוק אשר יתבצע רק כאשר הביטוי בפנים שווה ל 0 מלמעלה (+1) כלומר רק בעליית שעון (שמתח הכניסה של השעון משתווה למתח הספק), נשמור את ערך הכניסה הרגעי בעת עליית השעון במשתנה זמני.

אבל כפי שראינו גם במדריך sample_val אינו רציף בצורה הזאת כיוון שבכל עליית שעון הערך שלו "קופץ" לערך אחר וזה לא התנהגות אנלוגית ולכן נצטרך למדל לסימולטור התנהגות אנלוגית ביציאה גדי לקבל תוצאות נכונות ומדויקות אז לשם הרציפות נחליק את ערך המשתנה הזמני בעזרת פונקציית transition שמעבירה את הערך למוצא במשך 10n שניות (השהייה).


1.2. סימבול –

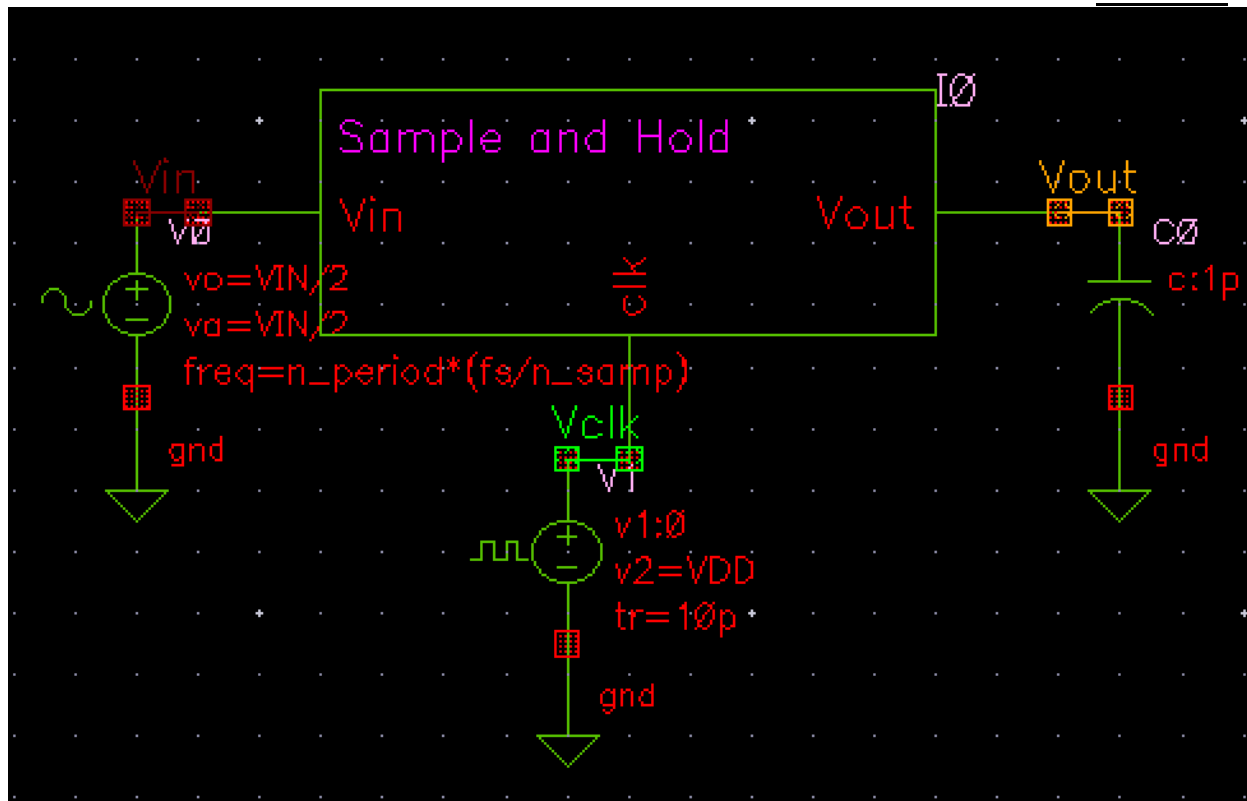


הסימבול של הרכיב הוא המלבן במרכז עם השם המתאים. התמונה מראה את סביבת ה-TB הכוללת. כמו שתיארנו בקוד קיבלנו שתי כניסות אחד של השעון והשנייה היא המתח הנדגם, ביציאה נקבל את ערכי הדגימה מוחזקים למשך מחזור אחד.

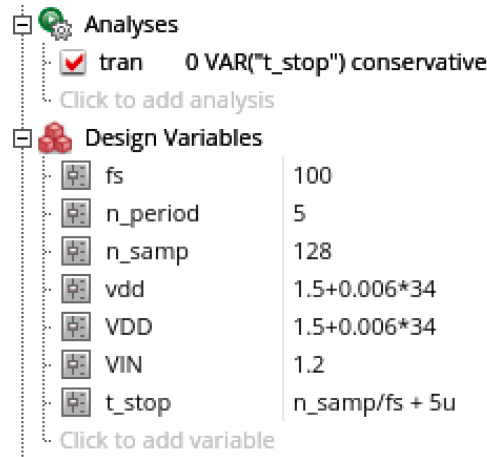1.3. נעשה TB לרכיב –

נגדיר את הסביבה של הרכיב על מנת לבדוק אותו כפי שהוגדר בתיאור השאלה-
 כניסת שעון מסוג אות ריבועי עם תדר 100hz ומתח כניסה סינוסי (אנלוגי) עם
 תדר כניסה שייתן 128/5 דגימות של אות הכניסה במחזור אחד שלו במוצא נשים
 קבל קטן למדידה.
 כעת נעבור למאסטרו ונבצע סימולציית transient למשך קצת יותר ממחזור אחד
 של אות הכניסה –




 נגדיר כמו כן את המשתנים של הסביבה הכוללת וגם נשים לב שקיבלנו את
 פרמטר הספק שהוגדר בקוד – vdd.
 נריץ ונסתכל על מתחי הפורטים של הרכיב.



 1.4. האם הרכיב עובד כראוי?

כן, נשים לב שאות המוצא מחזיק בערך אות הכניסה הנתון בזמן עליית השעון וכי ישנה השהייה מינימלית מרגע עליית השעון ועד הדגימה בפועל –



כמו שניתן לראות בתמונה שמנו מרקר ארוך (v1) שמראה ברגע עליית השעון את הערכים בשעון, בכניסה וביציאה. וניתן לראות כי מתח היציאה 600mV שנשמר עדיין מהמחזור הקודם בעוד הכניסה המשיכה לעלות. במרקר (m3) לאחר 0.0393ms רואים את הערך החדש מגיע למוצא אשר ישמר למשך זמן המחזור שנותר. כמו כן ההשהיות גם כתוצאה מפונקציית transient שמדגימה התנהגות ריאלית וטבעית יותר לסימולטור. לכן הרכיב עובד כראוי.

2. רכיב Comparator –

רכיב אסינכרוני המקבל ערך כניסה כלשהו ומשווה אותו למתח ייחוס, במוצא נקבל מתח גבוה (vdd) אם מתח הכניסה גבוה ממתח הייחוס ו0 אחרת. מתח הייחוס (reference) הוא $0.34V = 0.001 \cdot 10 \cdot 34$

2.1. קוד –

```


1 // VerilogA for MyLIB, EX3p2_comp, veriloga
2
3 `include "constants.vams"
4 `include "disciplines.vams"
5
6 module comparator(Vin, Vout, Vref, vdd, gnd);
7   input Vin, Vref, vdd, gnd;
8   output Vout;
9
10  electrical Vin, Vref, Vout, vdd, gnd;
11  analog begin
12    V(Vout) <+ transition(
13      V(Vin) > V(Vref) ? V(vdd) : V(gnd),
14      0, 10n
15    );
16  end
17 endmodule
18

```


בכניסה כפי שמתואר בשאלה הגדרנו מתח כניסה (הנבדק) מתח יציאה שיציין את תוצאת ההשוואה, מתח ייחוס שהמתח הנבדק ישווה מולו. מתח ספק ואדמה שימותגו למוצא בהתאם לתוצאת ההשוואה.

גם בשאלה זו השתמשנו בפונקציה שתכניס השהייה הממדלת מצב ריאלי במוצא ותשמור על רציפות של האות האנלוגי.


2.2. סימבול –

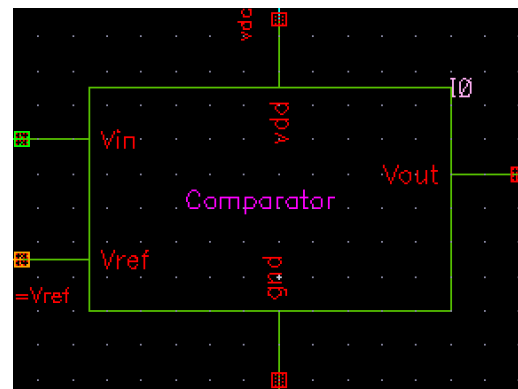

2.3. TB –

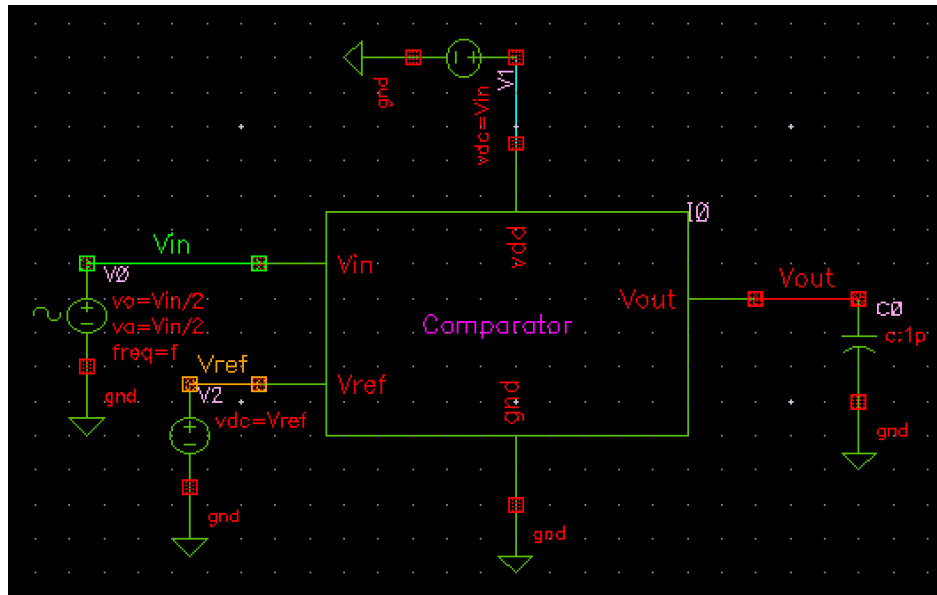


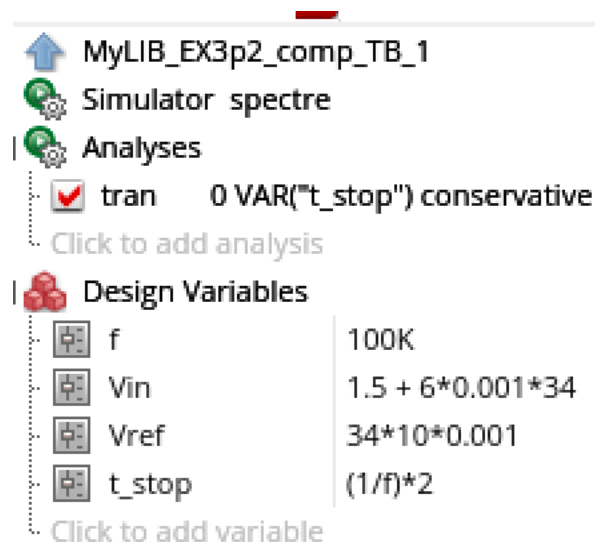נבצע את הTB כפי שהוגדר בשאלה עם מתח כניסה סינוסי בין מח ספק למתח אדמה בתדר 100kHz נחבר את האדמה והספק לרכיב ונקבע מתח רפרנס.
נבצע אנליזת trans עבור שתי מחזורים של מתח הכניסה הסינוסי-



נצפה לראות מעיין גל ריבועי במוצא כאשר רוב הזמן הוא יהיה ב "1" כיוון שמתח הייחוס נמוך ממתח הכניסה ברוב הזמן מחזור.

2.4. האם הרכיב מתנהג כפי שציפיתם -

 

כן, כפי שרואים בצהוב זה מתח הייחוס ובירוק הכניסה, באדום רואים כפי שציפינו שבכל הזמן שהאות בירוק מעל האות בצהוב האדום בגבוה ואחרת הוא באפס. ניתן לראות שבמרקר V_1 מסומן כי הירוק קטן מהצהוב אבל האדום עדיין בגבוה אח לאחר 0.2 מיקרו שניות ($m1$) היציאה יורדת וזה מאחר ותיארנו לסימולטור התנהגות טבעית יותר ורציפה במעבר החד של היציאה בין 1 ל 0.

3. רכיב Digital to Analog Converter (DAC) –

רכיב סינכרוני זה מקבל בכניסה וקטור בעל 8 ביטים ומוציא רמת מתח אנלוגי במוצא, הוא ממיר מספר בינארי. כלומר מקשר בין ערך דיגיטלי (בדיד) כלשהו לרמת ערך אנלוגי. מספר הביטים בכניסה יגדירו את הערך שכל רמה תקבל – יש לנו 8 ביטים שזה אומר 256 רמות דיגיטליות שונות לכן כל רמה מובדלת מהשנייה ב $1/256 \text{ mV}$ ערך זה נקרא הרזולוציה של הממיר. לכן מתח המוצא מוגדר כך – $V_{out} = V_{in}/256$ כאשר מתח הכניסה זה הערך הדיצימלי שמתקבל.

3.1. קוד –

```
1 `include "constants.vams"
2 `include "disciplines.vams"
3
4 module dac (clk, Vin[7:0], Vout_a);
5     input clk;
6     input [7:0] Vin;           // 8-bit digital input
7     output Vout_a;
8
9     electrical clk, Vout_a;
10    electrical [7:0] Vin;
11
12    parameter real vdd = 1.704;
13    parameter real resolution = 1/256; // LSB step size = 0.0039
14
15    real analog_out;
16    integer digital_val;
17
18    analog begin
19        @(initial_step) begin
20            analog_out = 0.0;
21            digital_val = 0;
22        end
23
24        // On rising edge of clk, update analog_out
25        @(cross(V(clk) - vdd/2, +1)) begin
26            digital_val = 0;
27            if (V(Vin[0]) > 0.5) digital_val = digital_val + 1; // 2^0
28            if (V(Vin[1]) > 0.5) digital_val = digital_val + 2; // 2^1
29            if (V(Vin[2]) > 0.5) digital_val = digital_val + 4; // 2^2
30            if (V(Vin[3]) > 0.5) digital_val = digital_val + 8; // 2^3
31            if (V(Vin[4]) > 0.5) digital_val = digital_val + 16; // 2^4
32            if (V(Vin[5]) > 0.5) digital_val = digital_val + 32; // 2^5
33            if (V(Vin[6]) > 0.5) digital_val = digital_val + 64; // 2^6
34            if (V(Vin[7]) > 0.5) digital_val = digital_val + 128; // 2^7
35            analog_out = digital_val * 0.0039;
36        end
37        // Output voltage with smoothing
38        V(Vout_a) <+ transition(analog_out, 0, 10n);
39    end
40 endmodule
```

הגדרנו שעון ווקטור כניסה בעל 8 ביטים ומוצא אחד המהווה את הערך האנלוגי.

גם פה נגדיר את מתח הספק כפרמטר לשם בדיקה עבור עליית שעון ובנוסף נגדיר משתנה רזולוציה שהוא כפי שהסברנו בתחילת החלק מהווה את גודל הצעד בין שני רמות סמוכות.

נגדיר משתנה המקבל ערכים שלמים והוא יהווה לנו את הערך הדצימלי של מערך הכניסה ומשתנה ממשי שיקבל את הערך האנלוגי לאחר ההמרה ויחובר למוצא.

הרכיב בכל עליית שעון יחשב את הערך הדצימלי על ידי סכימה של הערך הדיגיטלי עבור כל אחד מהביטים לפי הערך העשרוני שלהם והאם הם דלוקים, כלומר יסכום את כל הערכים העשרונים של הביטים שדלוקים. לאחר מכן נכפיל את הערך ברזולוציה ונקבל את הערך האנלוגי הרצוי.


כמובן שנוציא את הערך שהתקבל בצורה רציפה כמו שעשינו בשאר החלקים.

3.2. סימבול –



נשים לב שבכניסה קיבלנו פורט אחד על אף זה שהכניסה היא וקטור בעל 8 ביטים וסביר להניח כי נצטרך 8 פורטים לכל ביט אך למעשה בעזרת לייבלים מתאימים כפי שנראה בסעיף הבא ניתן לעזור לסימולטור לדעת איזה ערך נכנס לכל ביט מהספקים במקום לייצר 8 פורטים נפרדים.

3.3. TB –

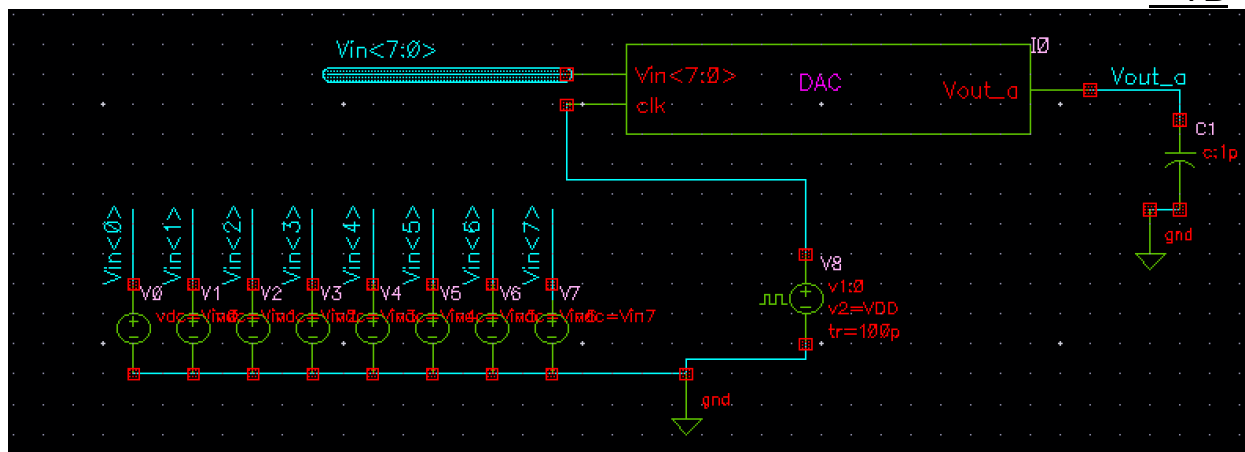

נחבר קבלים במוצאים כדי שיטענו במתח שהרכיב מוציא וניתן לכניסה לייבל שמתאר מערך בעל 8 איברים ואז לכל ספק ניתן את הלייבל עם השם של האיבר המתאים מאותו מערך, ככה התוכנה יודעת להתאים את החוט לביט המתאים בתוך הרכיב. נחבר לשעון אות ריבוע בתדר 100hz. כעת נעבור למאסטרו וניצור שתי סימולציות trans באורך שתי מחזורים של השעון.


$V_{in} = G = 34$ •

ערך בינארי בכניסה הזו הוא – 00100010 בשמאל זה הMSB.
נסתכל על מתחי היציאה וניצור ביטוי שמחסר בין המוצאים במצב trans ויוצר הפרש דיפרנציאל לאורך הזמן.

Name	Value
Filter	Filter
MyLIB_EX3p3_dac_TB_1	
Simulator spectre	
Analyses	
tran 0 0.02 conservative	
Click to add analysis	
Design Variables	
VDD	1.704
Vin0	0
Vin1	VDD
Vin2	0
Vin3	0
Vin4	0
Vin5	VDD
Vin6	0
Vin7	0
vdd	1.704
Click to add variable	

Name	Type	Details
/net1	signal	
/Vout_a	signal	

 נצפה לקבל – $V_{out} = 34/256 = 0.1328mV$



קיבלנו את הערך שציפינו לו במוצא וזה גם עם ההשהיה מרגע עליית השעון שממודל בעזרת פונקציית transient


• $V_{in} = G = 221$

זה הערך הבינארי המשלים למספר הקבוצה שלנו – 11011101 בשמאל זה ה-MSB.

נסתכל שוב על מתחי היציאה וניצור ביטוי שמחסר בין המוצאים במצב trans ויוצר הפרש דיפרנציאל לאורך הזמן .

Name	Value	Name	Type	Details
Filter	Filter			
MyLIB_EX3p3_dac_TB_1			signal	/net1
Simulator spectre			signal	/Vout_a
Analyses				
tran 0 0.02 conservative				
Click to add analysis				
Design Variables				
VDD	1.704			
Vin0	0			
Vin1	0			
Vin2	VDD			
Vin3	VDD			
Vin4	VDD			
Vin5	0			
Vin6	VDD			
Vin7	VDD			
vdd	1.704			

 נצפה לקבל – $V_{out} = 221/256 = 0.863\text{mV}$



קיבלנו את הערך שציפינו לו במוצא וזה גם עם ההשהיה מרגע עליית השעון שממודל בעזרת פונקציית transient

3.4. האם קיבלתם את התוצאה לה ציפיתם ?

אכן קיבלנו את התוצאה לה ציפינו מאחר ורואים כי בשתי המקרים שבחנו התקבל ערך אנלוגי לו ציפינו מהחישוב האנלוגי בהתאם לעליית השעון ויחד עם ההשהיה ריאלית ומעבר רציף של המוצא.

4. רכיב Digital to Analog converter reference –

רכיב שממיר מידע דיגיטלי (בעצם תוצאה בינארית של אלגוריתם SAR – Successive Approximation Register) למתח אנלוגי שמייצג את התוצאה. המטרה של המודול היא לדמות **DAC בתוך לולאת SAR-ADC**. כל פעם שמגיע פלט מהקומפרטור, הוא מחליט אם להעלות או להוריד את הקוד הדיגיטלי (DAC code), ומייצר מתח אנלוגי בהתאם לערך הזה. המתח האנלוגי הזה משמש להשוואה מול אות הקלט האנלוגי בתוך תהליך ה-SAR.

4.1. קוד –

```
`include "constants.vams"
`include "disciplines.vams"

module DACref(
    input clk,                // Clock signal
    input comp,               // Comparator output
    input [2:0] index,        // Current SAR step (0 to 7)
    input reset_b,            // Active-low reset
    output Vout_ref           // Analog DAC output
);

    electrical clk, comp, reset_b, Vout_ref, index[2:0];
    parameter real VDD = 1.704; // Reference voltage

    integer code;
    integer last_index;
    integer i;
    real vout;

    analog begin
        @(initial_step) begin
            code = 128;
            last_index = -1;
            vout = code / 256.0;
        end

        // Falling edge of reset_b → reset code
        @cross(V(reset_b) - VDD/2, -1) begin
            code = 128;
            last_index = -1;
            vout = code / 256.0;
        end

        // Rising edge of clk
        @cross(V(clk) - VDD/2, +1) begin
            // Convert analog index[2:0] to integer
            i = 4 * (V(index[2]) < 0.5) + 2 * (V(index[1]) < 0.5) + (V(index[0]) < 0.5);

            if (i != last_index) begin
                code = code + ((2 * (V(comp) > 0.5 ? 1 : 0) - 1) * (1 << i));

                // Clamp code to [0, 255]
                if (code > 255) code = 255;
                if (code < 0) code = 0;
                last_index = i;
            end
            vout = code / 256.0;
        end

        // Smooth analog output
        V(Vout_ref) <+ transition(vout, 0, 10n);
    end
endmodule
```


- קורא את הערך האנלוגי של `index[2:0]` ומחשב את שלב הסבב מ-0 עד 7 בעזרת `index`.כניסות
- בודק אם השלב השתנה (`i != last_index`).
אם כן, מעדכן את הקוד לפי הנוסחה –

- אם הקומפרטור אמר שהמתח הנוכחי קטן מדי ($comp == 1$), מעלים את הקוד. אחרת מורידים. כל שינוי תלוי בערך הביט המתאים ל-i.

4.2. סימבול –



- TB .4.3

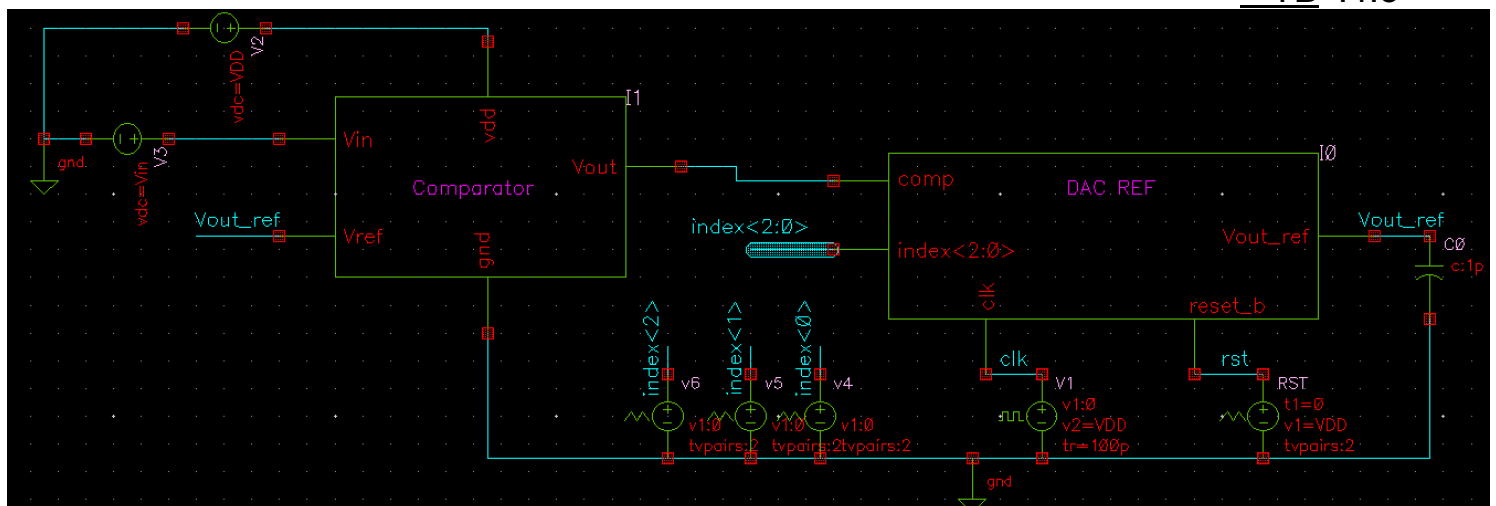

תחילה חיברנו את הקומפרטור שעשינו בחלק 2 כך שהמוצא שלו יהווה את הכניסה ברכיב החדש שמחליטה אם להחסיר או להוסיף, הכניסות של הקומפרטור הם מתח הכניסה Vin שאליו בעצם הרכיב החדש ישאף. לכניסת הרפרנס בקומפרטור נכניס את מתח המוצא של הרכיב החדש אותו מתח אליו רוצים לשאוף.

rstl נכניס מתח vpwl ונוריד אחרי חצי מחזור שעון, את השעון נכניס עם דיליי של חצי מחזור כדי שישתדר לנו עם כניסות הindex.

-rst

Number of pairs of points	2
Time 1	0 s
Voltage 1	VDD V
Time 2	1/200 s
Voltage 2	0 V
Noise file name	

לכניסות האינדקס נכניס מתח ריבועי עם תדרים משתנים בחזקות 2 כדי לקבל ספירה עולה מ 0 עד 7 כדי לדמות לולאת for בקוד כמו שהסברנו בתחילת החלק, להלן דוגמא עבור $\text{index} < 0 >$

Voltage 1	0 V
Voltage 2	VDD V
Period	$2/f$ s
Delay time	$1/f$ s
Rise time	100p s
Fall time	100p s

כך, בשביל לקבל ספירה עולה פשוט חיברנו ל $\text{index} < 1 >$ גם מתח ריבועי רק שהדיליי זמן המחזור מוכפלים ב-2, באותו אופן עבור $\text{index} < 2 >$ נכפיל אותם ב-4.

כעת למתח הכניסה נחבר מתח ישר על פי הסימולציה אותה נבצע –

$$V_{in} = G = 34/256 = 132.8\text{mV}$$

Filter

MyLIB_EX3p3_decref_TB_1

Simulator spectre

Analyses

☒ tran 0 VAR("t_stop") conservative

Click to add analysis


Design Variables

f	100
VDD	1.704
Vin	0.1328
t_stop	10/f

Click to add variable

Name	Type	Value
/Vout_ref	signal	
/comp	signal	
/rst	signal	
/clk	signal	
/index<2>	signal	
/index<1>	signal	
/index<0>	signal	

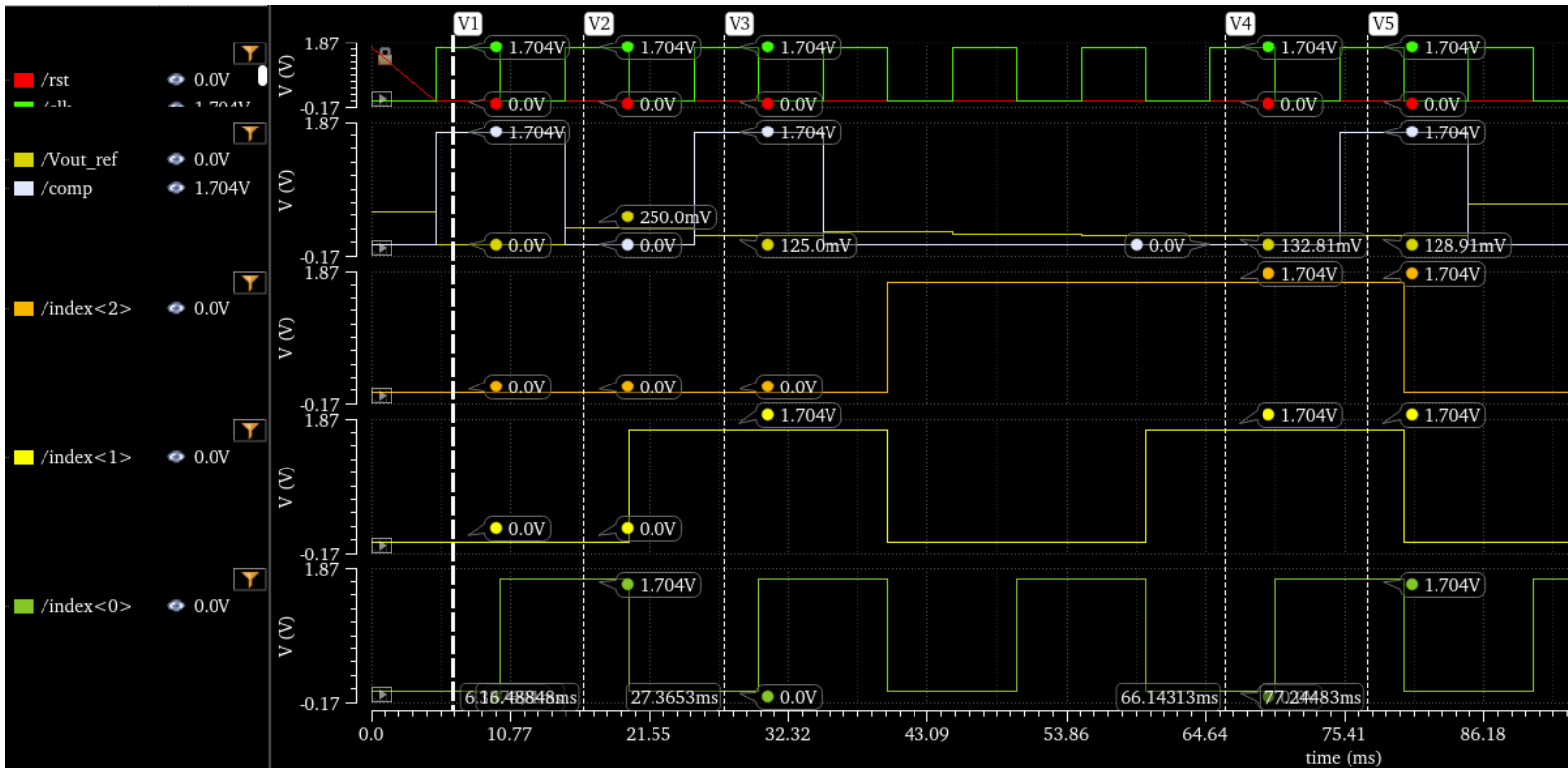תחילה נכניס כמתח את מספר הקבוצה מנורמל ב 256 וזה המתח אליו נרצה לשאוף במוצא.




תחילה, רואים כי rst מביא את מתח המוצא ל-0.5V והקומפ ב-0 כי מתח הכניסה נמוך כעת ממתח הרפרנס (המוצא), ב-1V אנו רואים שהאינדקס הוא 0 והקומפ הוא 0 לכן **יורדים** ב-128 ומגיעים ל-0 במוצא, כעת מיד הקומפ עולה כי עכשיו מתח הכניסה גבוה ממתח הרפרנס. ב-2V האינדקס הוא 1 והקומפ גם גבוה לכן **נעלה** ב-64 ונגיע ל- $250\text{mV} = 64/256$. וככה ממשיכים ונשים לב שכל שהזמן עובר כך האינדקס עולה ומאפשר רוזולוציה נמוכה יותר עבור דיוק גבוה יותר. ב-4V **נגיע למתח הרצוי** אך מאחר והמערכת ממשיכה לרוץ נגיע לאינדקס הגבוה ביותר והוא יוריד אותנו עוד קצת ונתרחק מהתוצאה הרצויה (V5), לכן רכיב זה **שואף** תמיד להיות בקרבת ערך הכניסה (לקח 6 מחסורי שעון כדי להגיע לערך זה)

$$V_{in} = G = 221/256 = 863.281\text{mV} \quad \bullet$$

filter	Filter	Name	Type	Default
MyLIB_EX3p3_decref_TB_1		/Vout_ref	signal	
Simulator spectre		/comp	signal	
Analyses		/rst	signal	
tran 0 VAR("t_stop") conservative		/clk	signal	
Click to add analysis		/index<2>	signal	
Design Variables		/index<1>	signal	
f 100		/index<0>	signal	
VDD 1.704				
Vin 0.863				
t_stop 10/f				
Click to add variable				

 כעת נכניס במתח הכניסה את הערך האנלוגי המתקבל עבור הכניסה ההופכית למספר הקבוצה שלנו מנורמל ב256.



כמו מקודם rst מביא אותנו לנק' ההתחלה וכבר שם מתח הכניסה גבוה ממתח המוצא ולכן נוסף עוד 128 לערך הדיגיטלי (code) ונגיע 256 כלומר 1V במוצא (יש שגיאה קטנה ככל הנראה מדחיפת עומסים). נמשיך כך עד שנגיע לערך הרצוי (v4) ונשאר קרובים אליו גם בהמשך ריצת הTB (לקח 6 מחזורים להגיע לערך הרצוי).

4.4. האם קיבלתם את התוצאה לה ציפיתם ?

אכן קיבלנו בשתי הסימולציות את הערך הרצוי וזה בהינתן כך שהרכיב לא יכול להימצא תמיד בערך המדויק ולהיעצר שם מאחר והוא תלוי בכניסות האינדקס שלו ובסביבה שבה בודקים אותו.